

#### ***4. Мостовая схема выпрямления трехфазного тока***

В этом случае к выпрямителю прикладывается трехфазное синусоидальное напряжение. В схеме используются 6 диодов.

Выпрямленное напряжение мостовой схемы выпрямления трехфазного тока обеспечивает очень малые пульсации.